

数字电路与数字系统

实验报告

实 验： 加法器与 ALU

姓 名： 周心同

学 号： 201220069

1.实验目的

复习加法器的原理

学习用简单 ALU 的设计方式

2.实验原理

2.1 4 位补码加减法

减法：对减数进行求补操作，将减法变成加法。一个数的补码就是将其连同符号位在内全部取反再加一的过程。

溢出标志位：如果两个参加加法运算的变量符号相同，而运算结果的符号与其不相同，则运算结果不准确，产生溢出。即两个正数相加结果为负数，或者两个负数相加结果为正数，则发生了溢出。一正一负两个数相加是不会产生溢出的。

Zero 标志位：用 if 语句，将 Result 和 "0" 相比较。或者用一元约简运算。

```
assign zero = ~(| Result);
```

|Result 即：将 Result 各位进行或运算。

2.2 4 位带符号位的补码 ALU

表 3-1: ALU 功能列表

功能选择	功能	操作
000	加法	$A+B$
001	减法	$A-B$
010	取反	Not A
011	与	A and B
100	或	A or B
101	异或	A xor B
110	比较大小	If $A < B$ then out=1; else out=0;
111	判断相等	If $A == B$ then out=1; else out=0;

用 case 语句分别实现

3.实验环境

- 软件环境

Quartus 17.1 Lite

- 硬件环境（预计）

开发板：DE10 Standard

FPGA：Intel Cyclone V SE 5CSXFC6D6F31C6N

4.实验步骤和结果

4.1 代码设计

4.1.1 4 位补码加减法

```
module adder(  
    input  [3:0] A,  
    input  [3:0] B,  
    input  addsub,  
    output [3:0] F,  
    output cf,  
    output zero,  
    output of  
);  
  
// add your code here  
wire [3:0] t;  
wire m;  
assign t=( { 4 {addsub} } ^B);  
assign { m, F } = A + t+addsub;  
assign cf=m^addsub;  
assign of= (A[3]==t[3]) && (F[3]!=A[3]) ;  
assign zero=~( | F);  
  
endmodule
```

4.1.2 4 位带符号位的补码 ALU

```

1 module ALU( input [3:0] A,
2             input [3:0] B,
3             input [2:0] ALUctr,
4             output reg [3:0] F,
5             output reg cf,
6             output reg zero,
7             output reg of
8         );
9
10    //add your code here
11    reg[4:0] t;
12    always @(*)
13    begin
14        case (ALUctr)
15        0: begin
16            F=A+B;
17            zero=~( | F);
18            cf=(A+B>F);
19            of=(F!=A+B);
20        end
21        1:begin
22            F=A-B;
23            zero=~( | F);
24            of=(F!=A-B);
25            t=A-B;
26            cf=t[4];
27        end
28        2:begin
29            F=~A;
30            cf=0;
31            of=0;
32            zero=~( | F);
33        end
34        3:begin
35            F=A&B;
36            cf=0;
37            of=0;
38            zero=~( | F);
39        end
40        4:begin
41            F=A|B;
42            cf=0;
43            of=0;
44            zero=~( | F);
45        end

```

```

46 5:begin
47     F=A^B;
48     cf=0;
49     of=0;
50     zero=~( | F);
51 end
52 6:begin
53     if(A[3]==0)
54     begin
55         if(B[3]==0)
56         begin
57             if(A>B) F=4'b0001;
58             else F=4'b0000;
59         end
60     else
61         F=4'b0001;
62     end
63 else
64 begin
65     if(B[3]==0)
66     F=4'b0000;
67 else
68 begin
69     if(A>B) F=4'b0001;
70     else F=4'b0000;
71 end
72 end
73 cf=0;
74 of=0;
75 zero=~( | F);
76 end
77 7:begin
78 if(A==B) F=4'b0001;
79 else F=4'b0000;
80 cf=0;
81 of=0;
82 zero=~( | F);
83 end
84 endcase
85
86 end

```

4.2 仿真测试

4.2.1 4 位补码加减法

```

1  //testbench
2  `timescale 1ns/10ps
3  module adder_tb;
4
5  reg [3:0] A;
6  reg [3:0] B;
7  reg addsub;
8  wire [3:0] F;
9  wire cf;
10 wire zero;
11 wire of;
12
13   adder adder(
14       .A(A),
15       .B(B),
16       .addsub(addsub),
17       .F(F),
18       .cf(cf),
19       .zero(zero),
20       .of(of)
21   );
22
23   initial begin
24
25       A=4'b0000; B=4'b0000; addsub=0;
26       #10 A=4'b0000; B=4'b0000; addsub=1;
27       #10 A=4'b0000; B=4'b0111; addsub=0;
28       #10 A=4'b0001; B=4'b0111; addsub=0;
29       #10 A=4'b0000; B=4'b1111; addsub=0;
30       #10 A=4'b0001; B=4'b1111; addsub=0;
31       #10 A=4'b1111; B=4'b1111; addsub=0;
32       #10 A=4'b1111; B=4'b1000; addsub=0;
33       #10 A=4'b0111; B=4'b1000; addsub=0;
34       #10 A=4'b1111; B=4'b0111; addsub=0;
35       #10 A=4'b1000; B=4'b1000; addsub=0;
36       #10 A=4'b0111; B=4'b0111; addsub=0;
37
38       #10 A=4'b1001; B=4'b0111; addsub=0;
39       #10 A=4'b0000; B=4'b0001; addsub=1;
40       #10 A=4'b0001; B=4'b0000; addsub=1;
41       #10 A=4'b0010; B=4'b0010; addsub=1;
42       #10 A=4'b0000; B=4'b0111; addsub=1;
43       #10 A=4'b0000; B=4'b1000; addsub=1;
44       #10 A=4'b0001; B=4'b1000; addsub=1;
45       #10 A=4'b1111; B=4'b1000; addsub=1;
46       #10 A=4'b1111; B=4'b0111; addsub=1;
47       #10 A=4'b1000; B=4'b0000; addsub=1;
48       #10 A=4'b1000; B=4'b0001; addsub=1;
49       #10 A=4'b1000; B=4'b1111; addsub=1;
50       #10 A=4'b1000; B=4'b1000; addsub=1;
51       #10 A=4'b1000; B=4'b1001; addsub=1;
52       #10 A=4'b0111; B=4'b0111; addsub=1;
53       #10 A=4'b0111; B=4'b0110; addsub=1;
54       #10 A=4'b0111; B=4'b1111; addsub=1;
55       #10 A=4'b0110; B=4'b1100; addsub=1;
56       #10 A=4'b0110; B=4'b1110; addsub=1;
57       #10 A=4'b1110; B=4'b0110; addsub=1;
58       #10;
59   end
60
61 endmodule


```



```

1  //testbench
2  timescale 1ns/10ps
3  module ALU_tb;
4
5  reg [3:0] A;
6  reg [3:0] B;
7  reg [2:0] ALUctr;
8  wire [3:0] F;
9  wire cf;
10 wire zero;
11 wire of;
12
13 ALU ALU(
14     .A(A),
15     .B(B),
16     .ALUctr(ALUctr),
17     .F(F),
18     .cf(cf),
19     .zero(zero),
20     .of(of)
21 );
22
23 initial begin
24     A=4'b0000; B=4'b0111; ALUctr=3;
25     #10 A=4'b0000; B=4'b0111; ALUctr=3;
26     #10 A=4'b1111; B=4'b1000; ALUctr=3;
27     #10 A=4'b1111; B=4'b0111; ALUctr=3;
28     #10 A=4'b1000; B=4'b1000; ALUctr=3;
29     #10 A=4'b1000; B=4'b1000; ALUctr=3;
30     #10 A=4'b1111; B=4'b0000; ALUctr=3;
31     #10 A=4'b1111; B=4'b1000; ALUctr=3;
32     #10 A=4'b0101; B=4'b1010; ALUctr=3;
33     #10 A=4'b0101; B=4'b1010; ALUctr=3;
34     #10 A=4'b0100; B=4'b1110; ALUctr=3;
35     #10 A=4'b0101; B=4'b1010; ALUctr=3;
36     #10 A=4'b0101; B=4'b1111; ALUctr=3;
37     #10 A=4'b0101; B=4'b1111; ALUctr=3;
38     #10 A=4'b1100; B=4'b1111; ALUctr=3;
39     #10 A=4'b1111; B=4'b1111; ALUctr=3;
40     #10 A=4'b1000; B=4'b1111; ALUctr=3;
41     #10 A=4'b0000; B=4'b1111; ALUctr=3;
42     #10 A=4'b1111; B=4'b1000; ALUctr=3;
43     #10 A=4'b0111; B=4'b1000; ALUctr=3;
44     #10 A=4'b0000; B=4'b1000; ALUctr=3;
45     #10 A=4'b1111; B=4'b0111; ALUctr=3;
46     #10 A=4'b1000; B=4'b0111; ALUctr=3;
47     #10 A=4'b0000; B=4'b0000; ALUctr=3;
48     #10 A=4'b0001; B=4'b0000; ALUctr=3;
49     #10 A=4'b0111; B=4'b0011; ALUctr=3;
50     #10 A=4'b0011; B=4'b0001; ALUctr=3;
51     #10 A=4'b0011; B=4'b0111; ALUctr=3;
52     #10 A=4'b0011; B=4'b0001; ALUctr=3;
53     #10 A=4'b0011; B=4'b0011; ALUctr=3;
54     #10 A=4'b1000; B=4'b1000; ALUctr=3;
55     #10 A=4'b1000; B=4'b1100; ALUctr=3;
56     #10;
57
58 end
59
60 endmodule
61

```

 

5. 实验中遇到的问题及解决办法

头歌题目中，需要对带符号数进行大小比较。

解决办法：先比较符号位再整体比较。

6. 实验启示和建议

在普通模块中，默认变量是 wire 型，wire 型用于 assign，reg 型用于 always。

在 testbench 中，输入接 reg 型，输出接 wire 型

