

数字电路与数字系统

实验报告

实 验： 选择器

姓 名： 周心同

学 号： 201220069

1.实验目的


掌握几种常用的多路选择器的设计方法

自行设计一个多路选择器，熟悉电路设计的基本流程和 Quartus 的使用。


Verilog 语言中的 always 语句块、if-else 语句和 case 语句的使用

2.实验原理

2.1 2 选 1 多路选择器

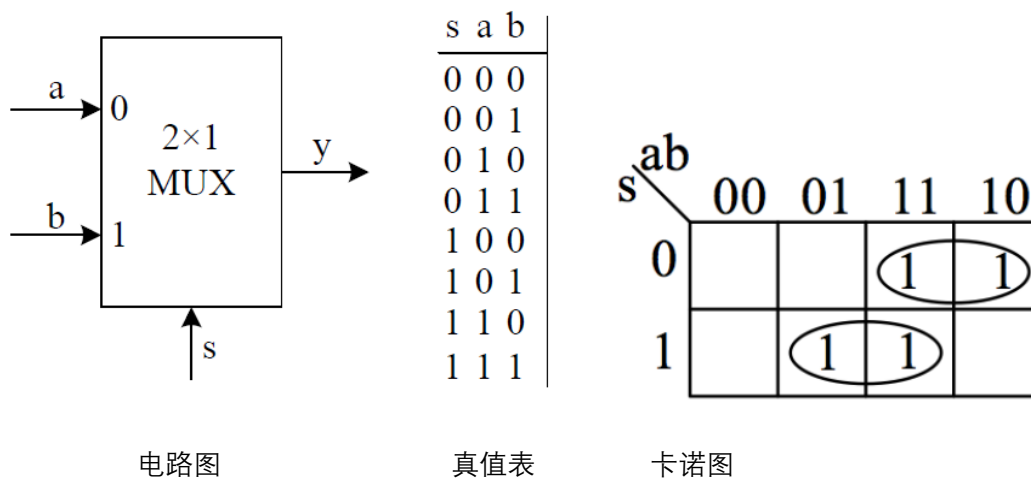

2.2 4 选 1 多路选择器

 

电路图

s_0	s_1	y
0	0	a_0
0	1	a_1
1	0	a_2
1	1	a_3

卡诺图

3.实验环境

- 软件环境

Quartus 17.1 Lite

- 硬件环境（预计）

开发板：DE10 Standard

FPGA：Intel Cyclone V SE 5CSXFC6D6F31C6N

4.实验步骤和结果

4.1 代码设计

4.1.1 2 选 1 多路选择器

采用两种实现方式：assign、always。

assign 代码

```

module m_mux21(a,b,s,y);
    input a,b,s;
    output y;

    assign y=(~s&a)|(s&b);
endmodule

```

always 代码

```

module mux21b(a,b,s,y);
    input a,b,s;
    output reg y;

    always @ (*)
    begin
        if(s==0) y=a;
        else y=b;
    end
endmodule

```

4.1.2 4 选 1 多路选择器

assign 代码

```

module mux41(
    input [1:0] x0,
    input [1:0] x1,
    input [1:0] x2,
    input [1:0] x3,
    input [1:0] Y,
    output wire [1:0] F
);
    //add your code here
    assign F[0]=(~Y[0]&~Y[1]&x0[0])|(Y[0]&~Y[1]&x1[0])|(~Y[0]&Y[1]&x2[0])|(Y[0]&Y[1]&x3[0]);
    assign F[1]=(~Y[0]&~Y[1]&x0[1])|(Y[0]&~Y[1]&x1[1])|(~Y[0]&Y[1]&x2[1])|(Y[0]&Y[1]&x3[1]);
endmodule

```

always 代码

```

module mux41_2(
    input [1:0] X0,
    input [1:0] X1,
    input [1:0] X2,
    input [1:0] X3,
    input [1:0] Y,
    output reg [1:0] F
);

//add your code here

always @ (*)
begin
    if(Y==2'b00)
        F=X0;
    else if(Y==2'b01)
        F=X1;
    else if(Y==2'b10)
        F=X2;
    else
        F=X3;
end

timescale 1ns/10ps //时间单位/精度

module mux41_2(
    input [1:0] X0,
    input [1:0] X1,
    input [1:0] X2,
    input [1:0] X3,
    input [1:0] Y,
    output reg [1:0] F
);

//add your code here

always @ (*)
begin
    case(Y)
        0: F=X0;
        1: F=X1;
        2: F=X2;
        3: F=X3;
        default: F=1'b0;
    endcase
end

/*
begin
    if(Y==2'b00)
        F=X0;
    else if(Y==2'b01)
        F=X1;
    else if(Y==2'b10)
        F=X2;
    else
        F=X3;
end */

endmodule

```

4.2 仿真测试

4.2.1 2 选 1 多路选择器仿真

```
// testbench
module m_mux21_tb;

reg a,b,s;
wire y;


m_mux21 m_mux21(
    .a(a),
    .b(b),
    .s(s),
    .y(y)
);

initial begin

    a<=0;b<=0;s<=0;
    #10 a<=0;b<=0;s<=1;
    #10 a<=0;b<=1;s<=0;
    #10 a<=0;b<=1;s<=1;
    #10 a<=1;b<=0;s<=0;
    #10 a<=1;b<=0;s<=1;
    #10 a<=1;b<=1;s<=0;
    #10 a<=1;b<=1;s<=1;

end

endmodule
```

 

```

// testbench
module mux21b_tb;

reg a,b,s;
wire y;


mux21b mux21b(
    .a(a),
    .b(b),
    .s(s),
    .y(y)
);

initial begin
    a<=0;b<=0;s<=0;
#10 a<=0;b<=0;s<=1;
#10 a<=0;b<=1;s<=0;
#10 a<=0;b<=1;s<=1;
#10 a<=1;b<=0;s<=0;
#10 a<=1;b<=0;s<=1;
#10 a<=1;b<=1;s<=0;
#10 a<=1;b<=1;s<=1;

end

endmodule

```

 

4.2.2 4 选 1 多路选择器仿真

assign

```

// testbench
module mux41_tb;

reg [1:0] X0;
reg [1:0] X1;
reg [1:0] X2;
reg [1:0] X3;
reg [1:0] Y;
wire [1:0] F;

mux41 mux41(
    .X0(X0),
    .X1(X1),
    .X2(X2),
    .X3(X3),
    .Y(Y),
    .F(F)
);


initial begin


    X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=0;
    #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=1;
    #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=2;
    #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=3;
    #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=0; Y=3;
    #10 X0=0; X1=1; X2=3; X3=0; Y=2;

end

endmodule

```

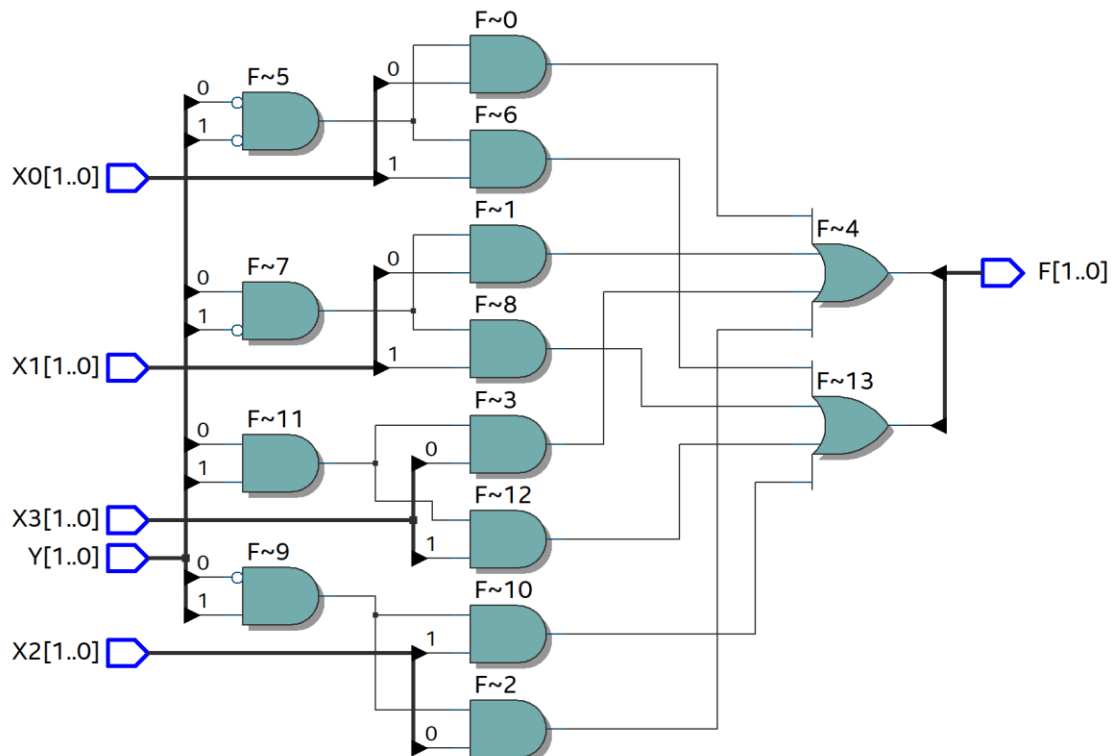

 

always

```
// testbench
module mux41_2_tb;

    reg [1:0] X0;
    reg [1:0] X1;
    reg [1:0] X2;
    reg [1:0] X3;
    reg [1:0] Y;
    reg [1:0] F;




    mux41_2 mux41_2(
        .X0(X0),
        .X1(X1),
        .X2(X2),
        .X3(X3),
        .Y(Y),
        .F(F)
    );

    initial begin

        X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=0;
        #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=1;
        #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=2;
        #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=3; Y=3;
        #10 X0=0; X1=1; X2=2; X3=0; Y=3;
        #10 X0=0; X1=1; X2=3; X3=0; Y=2;

    end

endmodule
```

 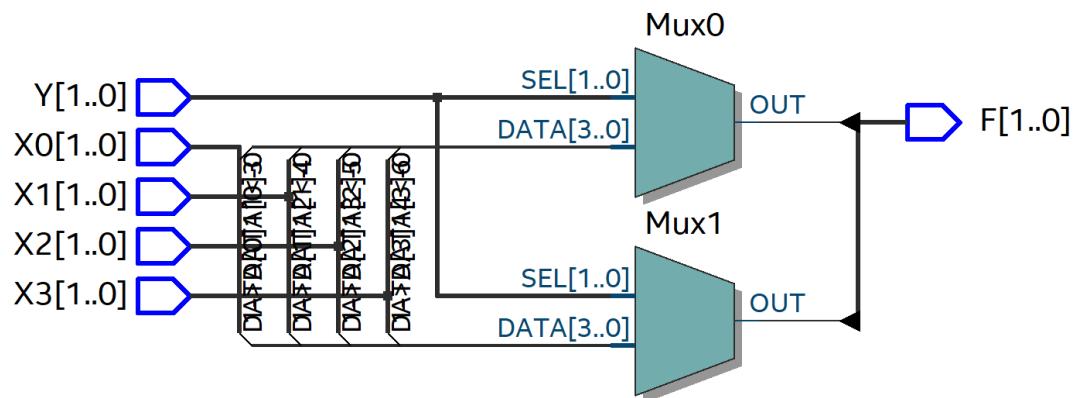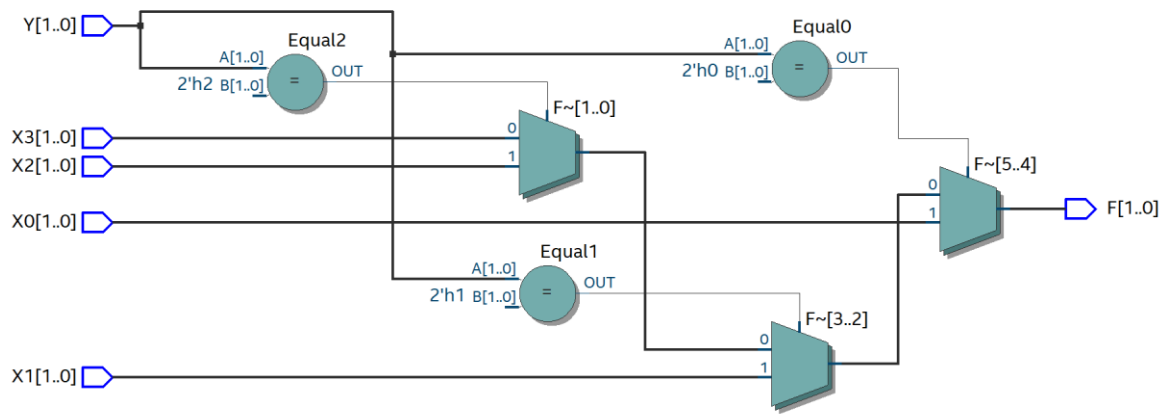

5. 实验中遇到的问题及解决办法

问题：在实验 1 中，由于生成了一个 SW 和 LEDR 为接口的 module，仿真时接口不好写。

解决方法：对每个选择器都单独进行了仿真测试

6.实验启示和建议

仿真测试时输出端接 wire

